

Beregning av Boost converter

OnSemi MC34063A datasheet side 11

$$V_{SAT} = 0,45 V \quad (\text{datasheet side 16})$$

$$V_F = 0,47 V \quad 1N5819 \text{ datasheet}$$

$$V_{in} = 3,75 V \pm 20\% \quad (3 \text{ stk AA batteri, halvfulle})$$

$$V_{out} = 6,25 V \quad \text{For å drive } 150 \text{ mA ; } 8 \Omega \text{ høyttaler}$$

$$I_{out} = 150 \text{ mA} \quad (\text{antatt forbruk for høyttaler})$$

$$f_{min} = 100 \text{ kHz} \quad (\text{høy frekvens} \Rightarrow \text{liten spole})$$

$$V_{ripple(pp)} = 100 \text{ mV}$$

SMPS utregninger

$$t_{on}/t_{off} = \frac{V_{out} + V_F - V_{in(min)}}{V_{in(min)} - V_{sat}} = \frac{6,25 + 0,47 - 3}{3 - 0,45} = 1,46$$

$$t_{on} + t_{off} = \frac{1}{f} = \frac{1}{100k} = 10 \mu s$$

$$t_{off} = \frac{t_{on} + t_{off}}{(t_{on}/t_{off}) + 1} = \frac{10 \mu s}{1,46 + 1} = 4,07 \mu s$$

$$t_{on} = (t_{on} + t_{off}) - t_{off} = 10 \mu s - 4,07 \mu s = 5,93 \mu s$$

$$C_r = 4,0 \cdot 10^{-5} \cdot t_{on} = 4 \cdot 10^{-5} \cdot 5,93 \mu s = 237 pF$$

$$I_{pk} = 2 \cdot I_{out(max)} (t_{on}/t_{off} + 1) = 2 \cdot 0,25 \cdot 2,46 = 1,23 A$$

$$R_{sc} = 0,3 / I_{pk(switch)} = 0,3 / 1,23 A = 244 m\Omega$$

$$L_{(min)} = \left(\frac{V_{in(min)} - V_{sat}}{I_{pk(switch)}} \right) t_{on(max)} = \frac{3 - 0,45}{1,23} \cdot 5,93 \mu s = 12,3 \mu H$$

$$C_o = 9 \frac{I_{out} \cdot t_{on}}{V_{ripple(pp)}} = 9 \frac{0,15 \cdot 5,93 \mu s}{100 mV} = 80 \mu F$$

NE555 output

$$\left. \begin{array}{l} @ 150 mA \\ V_{OH} = 6,25 - 1,75 = 4,5 V \\ V_{OL} = 2,1 V \end{array} \right\} 2,4 V \Rightarrow \pm 1,2 V$$